

**Curso:** Engenharia de Software

**Turno:** Noturno

**Disciplina:** Matemática Discreta e Lógica

**Professor:** Azuaite A. Schneider

### Lista 3 – Álgebra Booleana e circuitos lógicos

1. Na expressão  $S = \overline{A} \cdot B \cdot C \cdot (\overline{A + D})$ , substituindo-se as variáveis  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$ , por 0, 1, 1 e 1, respectivamente, qual será o valor de  $S$ ?

2. Na expressão  $S = [D + (\overline{A + B}) \cdot \overline{C}] \cdot E$ , substituindo-se as variáveis  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  e  $E$ , por 0, 0, 1, 1 e 1, respectivamente, qual será o valor de  $S$ ?

3. Escreva a tabela verdade de cada uma das expressões abaixo.

(a)  $A + \overline{B + C}$

(b)  $A(\overline{B + C}) + AB$

(c)  $\overline{\overline{A} + B + C}$

4. Construa o circuito para as expressões abaixo:

(a)  $S = AB + CDE$

(g)  $S = A(B + C)$

(b)  $S = A + (B + CD) \cdot (B + A)$

(h)  $S = (\overline{A + B})(C + (A + \overline{D}))$

(c)  $S = (A + B) \cdot (C + D) \cdot E$

(i)  $S = B\overline{C}A + \overline{(\overline{C} + D)}$

(d)  $S = A \cdot B \cdot (C + D) + E$

(j)  $S = ((A + \overline{B + D}) \cdot (\overline{C} + A) + B) \cdot \overline{A + B}$

(e)  $S = (A + B) \cdot (C + D) + E$

(k)  $S = A + B + \overline{C}B + \overline{A}$

(f)  $S = A + (BC + DE) + FG + H$

5. Simplifique as expressões booleanas a seguir:

(a)  $A \cdot B + A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$

(g)  $A \cdot B + \overline{A} \cdot B$

(b)  $(A + B) \cdot (A + C)$

(h)  $(A + \overline{B}) \cdot (\overline{A} + \overline{B})$

(c)  $\overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$

(i)  $\overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot \overline{B}$

(d)  $(A + B) \cdot (A + \overline{B})$

(j)  $(A + B) \cdot (\overline{A} + \overline{B})$

(e)  $A \cdot B + A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$


(k)  $S = AB + \overline{B}C + AC$

(f)  $(A + B) \cdot (\overline{A} + \overline{B})$


(l)  $S = \overline{ABD} + \overline{BCD} + \overline{BCD} + \overline{ABD}$

6. Determine as expressões das funções lógicas dos circuitos abaixo:


(a) Circuito 1

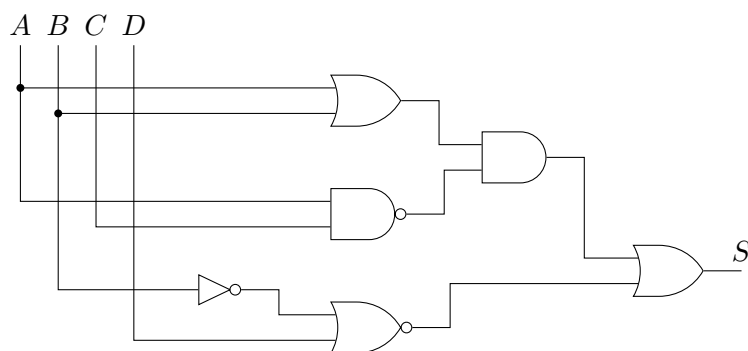


(b) Circuito 2

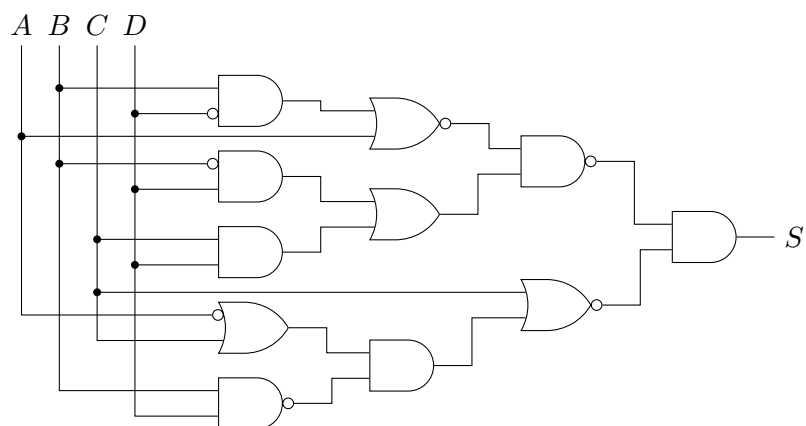

(c) Circuito 3

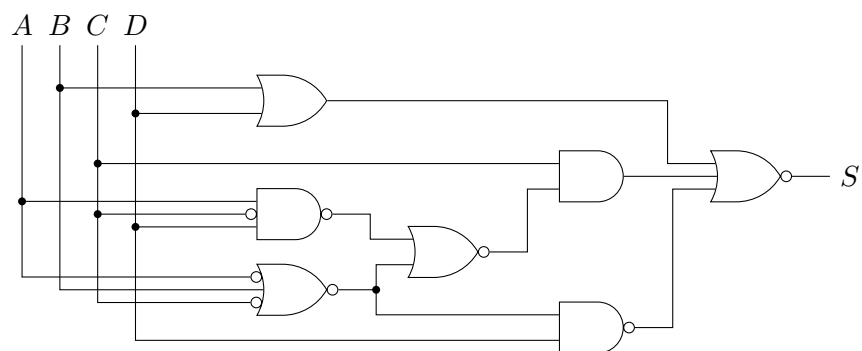


(d) Circuito 4

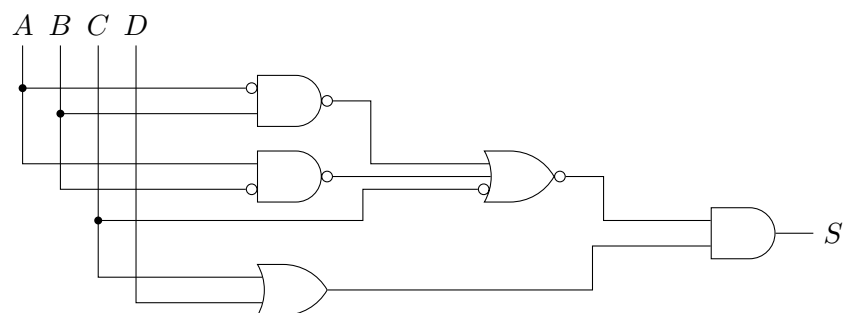


7. Para cada um dos circuitos abaixo:

### Circuito 1

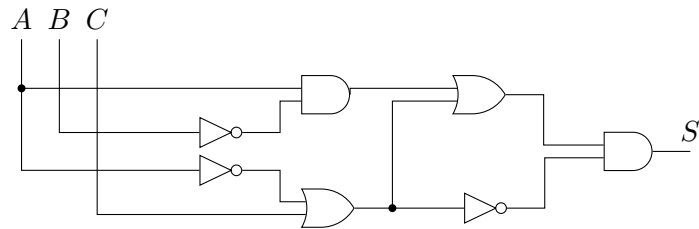

**Circuito 2**

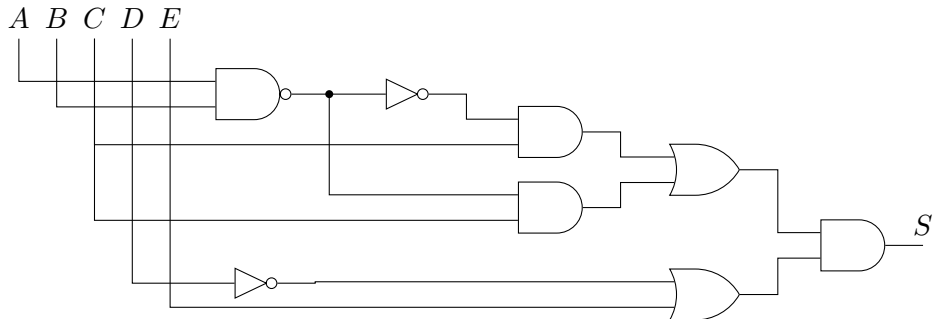

(a) Determine uma expressão lógica a partir do circuito lógico.

(b) Simplifique a expressão lógica e construa um circuito equivalente a partir da expressão.

8. Através de manipulações algébricas e usando os postulados e os teoremas da Álgebra de Boole, verifique as seguintes igualdades:

(a)  $(A + \overline{B} + A \cdot B) \cdot (A + \overline{B}) \cdot \overline{A} \cdot B = 0$

(b)  $(A + \overline{B} + A \cdot \overline{B}) \cdot (A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C) = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C$

(c)  $\overline{A} \cdot B \cdot (\overline{D} + D \cdot \overline{C}) + (A + D \cdot \overline{A} \cdot C) \cdot B = B$

## Postulados da Álgebra Booleana

	Regra/Postulado	Regra/Postulado	Sigla
1	$A + 0 = A$	$A \cdot 0 = 0$	IDENT
2	$A + 1 = 1$	$A \cdot 1 = A$	IDENT
3	$A + \overline{A} = 1$	$A \cdot \overline{A} = 0$	IDENT
4	$A + A = A$	$A \cdot A = A$	IDENT
5	$\overline{\overline{A}} = A$	$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$	DN/AUX
6	$A + B = B + A$	$A \cdot B = B \cdot A$	COMUT
7	$(A + B) + C = A + (B + C)$	$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$	ASSOC
8	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = A + B \cdot A + C$	DIST
9	$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$	DM
10	$A + A \cdot B = A$	$A + \overline{A} \cdot B = A + B$	AUX

## Gabarito

1.  $S = \overline{A} \cdot B \cdot C \cdot (\overline{A + D}) = \overline{0} \cdot 1 \cdot 1 \cdot (\overline{0 + 1}) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (\overline{1}) = 1 \cdot 0 = 0$

2.  $S = [D + \overline{(A + B) \cdot C}] \cdot E = [1 + \overline{(0 + 0) \cdot 1}] \cdot 1 = [1 + \overline{0 \cdot 1}] \cdot 1 = [1 + \overline{0}] \cdot 1 = [1 + 0] \cdot 1 = [1 + 1] \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$

3.

a)

$A$	$B$	$C$	$B + C$	$\overline{B + C}$	$A + \overline{B + C}$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1


b)

$A$	$B$	$C$	$\overline{B + C}$	$A \cdot (\overline{B + C})$	$AB$	$A \cdot (\overline{B + C}) + AB$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1


c)

$A$	$B$	$C$	$\bar{A}$	$\bar{A} + B + C$	$\overline{\bar{A} + B + C}$
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0


4. a)

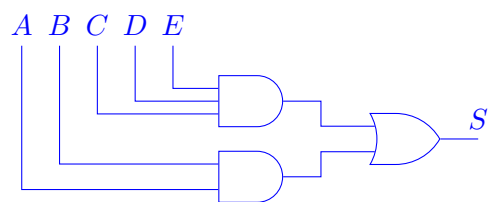


b)

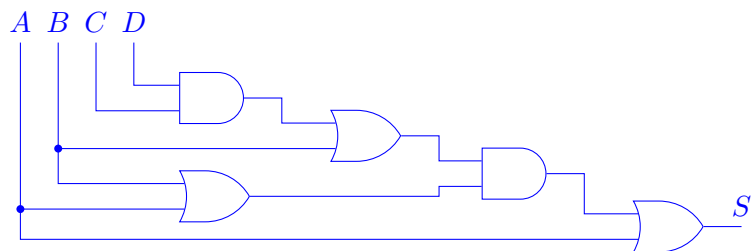


c)

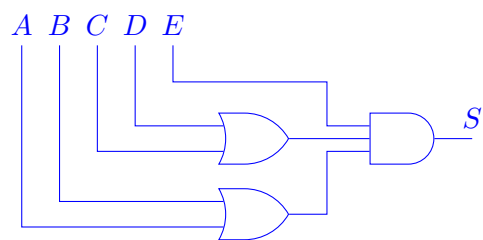


d)

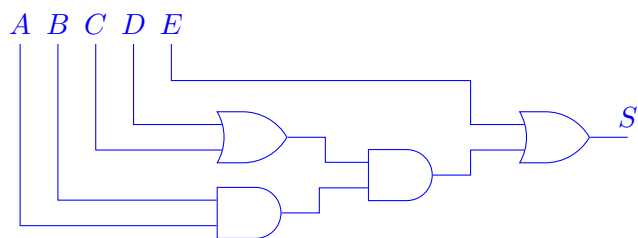


e)

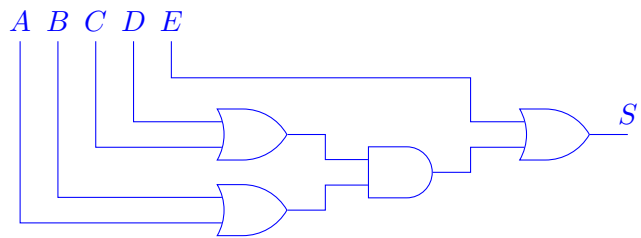


f)

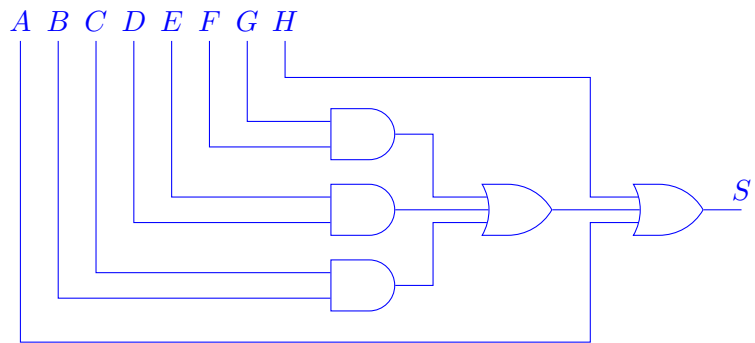


g)

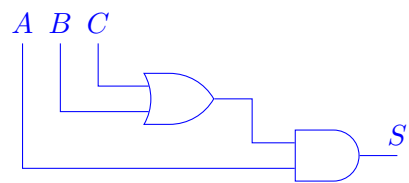


h)

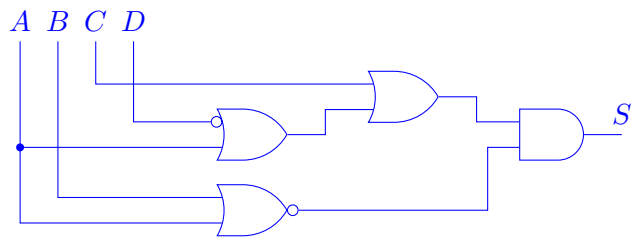


i)

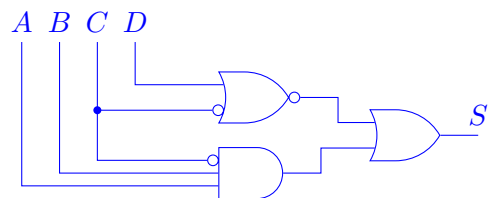

j)

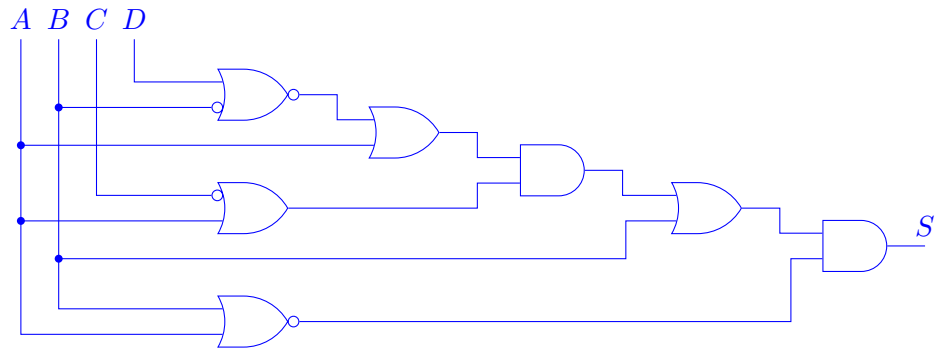

k)

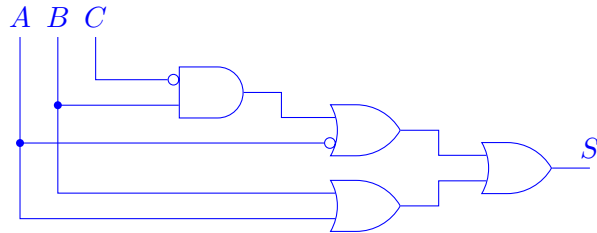

5. a)

$$\begin{aligned}
 A \cdot B + A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B &= A \cdot (B + \overline{B}) + \overline{A} \cdot B && \text{DIST} \\
 &= A \cdot 1 + \overline{A} \cdot B && \text{IDENT} \\
 &= A + \overline{A} \cdot B && \text{IDENT} \\
 &= A + B && \text{AUX}
 \end{aligned}$$

b)

$$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C \quad \text{DIST}$$

c)

$$\begin{aligned}
 \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B} &= \overline{A} (\overline{B} + B) + A \overline{B} && \text{DIST} \\
 &= \overline{A} + A \overline{B} && \text{IDENT} \\
 &= \overline{A} + \overline{B} && \text{AUX}
 \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned}
 (A + B) \cdot (A + \overline{B}) &= A + B \cdot \overline{B} && \text{DIST} \\
 &= A + 0 && \text{IDENT} \\
 &= A && \text{IDENT}
 \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}
 AB + A\overline{B} + \overline{A}B + \overline{A} \cdot \overline{B} &= A \cdot (B + \overline{B}) + \overline{A} (B + \overline{B}) && \text{DIST} \\
 &= A \cdot 1 + \overline{A} \cdot 1 && \text{IDENT} \\
 &= A + \overline{A} && \text{IDENT} \\
 &= 1 && \text{IDENT}
 \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned}(A + B) \cdot (\overline{A} + B) &= (B + A) \cdot (B + \overline{A}) && \text{COMUT} \\ &= B + (A \cdot \overline{A}) && \text{DIST} \\ &= B + 0 && \text{IDENT} \\ &= B && \text{IDENT}\end{aligned}$$

g)

$$\begin{aligned}A \cdot B + \overline{A} \cdot B &= B \cdot A + B \cdot \overline{A} && \text{COMUT} \\ &= B \cdot (A + \overline{A}) && \text{DIST} \\ &= B \cdot 1 && \text{IDENT} \\ &= B && \text{IDENT}\end{aligned}$$

h)

$$\begin{aligned}(A + \overline{B}) \cdot (\overline{A} + \overline{B}) &= (A \cdot \overline{A}) + \overline{B} && \text{DIST} \\ &= 0 + \overline{B} && \text{IDENT} \\ &= \overline{B} && \text{IDENT}\end{aligned}$$

i)

$$\begin{aligned}\overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B &= (\overline{A} \cdot \overline{B} + A) \cdot (\overline{A} \cdot \overline{B} + B) && \text{DIST} \\ &= (A + \overline{A} \cdot \overline{B}) \cdot (B + \overline{B} \cdot \overline{A}) && \text{COMUT} \\ &= (A + \overline{B}) \cdot (\overline{B} + \overline{A}) && \text{AUX}\end{aligned}$$

j)

$$\begin{aligned}(A + B) \cdot (\overline{A} + \overline{B}) &= ((A + B) \cdot \overline{A}) + ((A + B) \cdot \overline{B}) && \text{DIST} \\ &= A\overline{A} + B\overline{A} + A\overline{B} + B\overline{B} && \text{DIST} \\ &= 0 + B\overline{A} + A\overline{B} + 0 && \text{IDENT} \\ &= A\overline{B} + B\overline{A} && \text{COMUT}\end{aligned}$$

k)

$$\begin{aligned}AB + \overline{B}\overline{C} + AC &= AB + \overline{B} + \overline{C} + AC && \text{DM} \\ &= \overline{B} + BA + \overline{C} + CA && \text{ASSOC/COMUT} \\ &= \overline{B} + A + \overline{C} + A && \text{AUX} \\ &= \overline{B} + \overline{C} + A && \text{IDENT}\end{aligned}$$



l)

$$\begin{aligned}
 S &= \overline{ABD} + B\overline{CD} + \overline{BCD} + \overline{ABD} \\
 &= \overline{A} + \overline{B} + \overline{D} + B(\overline{C} + \overline{D}) + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D} + \overline{A} + \overline{B} + \overline{D} \quad \text{DM} \\
 &= \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D} + B(\overline{C} + \overline{D}) \quad \text{IDENT} \\
 &= \overline{A} + \overline{C} + \overline{D} + \overline{B} + B(\overline{C} + \overline{D}) \quad \text{ASSOC} \\
 &= \overline{A} + \overline{C} + \overline{D} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D} \quad \text{AUX} \\
 &= \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D} \quad \text{IDENT}
 \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}
 \text{a) } S &= ((A + B) \cdot \overline{A \cdot C}) + (\overline{B + D}) \\
 \text{b) } S &= \overline{(B \cdot \overline{D} + A)} \cdot (\overline{B \cdot D} + C \cdot D) \cdot \left( \left( (\overline{A + C}) \cdot \overline{B \cdot D} \right) + C \right) \\
 \text{c) } S &= \overline{(B + D) + (\overline{ACD} + \overline{A + B + C}) \cdot C + (\overline{A + B + C}) \cdot D} \\
 \text{d) } S &= \overline{(\overline{A \cdot B} + \overline{A \cdot \overline{B}} + \overline{C})} \cdot (C + D)
 \end{aligned}$$

## 7. Circuito 1


a) Expressão lógica (booleana):

$$(A \cdot \overline{B} + \overline{A} + C) \cdot \overline{(\overline{A} + C)}$$

b) Simplificação booleana:

$$\begin{aligned}
 (A \cdot \overline{B} + \overline{A} + C) \cdot \overline{(\overline{A} + C)} &= (\overline{A} + A\overline{B} + C) \cdot \overline{A} \cdot \overline{C} \quad \text{ASSOC e DM} \\
 &= (\overline{A} + \overline{B} + C) \cdot A \cdot \overline{C} \quad \text{AUX e DN} \\
 &= \overline{A}A\overline{C} + A\overline{C}\overline{B} + CAC\overline{C} \quad \text{DIST} \\
 &= 0 \cdot \overline{C} + A\overline{C}\overline{B} + 0 \cdot A \quad \text{IDENT} \\
 &= 0 + A\overline{C}\overline{B} + 0 \quad \text{IDENT} \\
 &= A\overline{C}\overline{B} \quad \text{IDENT}
 \end{aligned}$$

### Circuito 1 simplificado

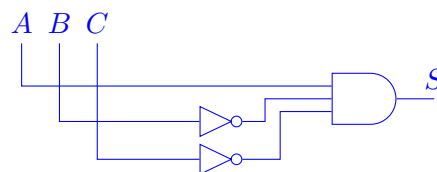

## Circuito 2


a) Expressão lógica (booleana):

$$\left( (\overline{A \cdot B}) \cdot C + \overline{AB} \cdot C \right) \cdot (\overline{D} + E)$$

b) Simplificação booleana:

$$\begin{aligned} \left( (\overline{A \cdot B}) \cdot C + \overline{AB} \cdot C \right) \cdot (\overline{D} + E) &= (AB \cdot C + \overline{AB} \cdot C) \cdot (\overline{D} + E) && \text{DN} \\ &= (C \cdot (AB + \overline{AB})) \cdot (\overline{D} + E) && \text{DIST} \\ &= (C \cdot 1) \cdot (\overline{D} + E) && \text{IDENT} \\ &= C \cdot (\overline{D} + E) && \text{IDENT} \\ &= C\overline{D} + CE && \text{DIST} \end{aligned}$$

**Circuito 2 simplificado**

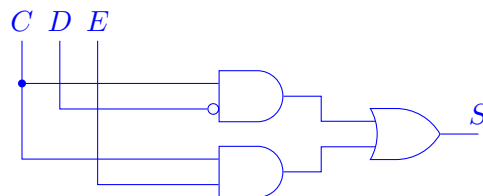

8. a)

$$\begin{aligned} (A + \overline{B} + A \cdot B) \cdot (A + \overline{B}) \cdot \overline{A} \cdot B &= (A + \overline{B}) \cdot (A + \overline{B}) \cdot \overline{A} \cdot B && \text{AUX} \\ &= (A + \overline{B}) \cdot \overline{A} \cdot B && \text{IDENT} \\ &= A\overline{A}B + \overline{B} \cdot \overline{A} \cdot B && \text{DIST} \\ &= 0 \cdot B + 0 \cdot \overline{A} && \text{IDENT} \\ &= 0 + 0 && \text{IDENT} \\ &= 0 && \text{IDENT} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} (A + \overline{B} + A \cdot \overline{B}) \cdot (A \cdot B + \overline{A} \cdot C + BC) & \\ &= (A + \overline{B}) \cdot (AB + C(\overline{A} + B)) && \text{AUX e DIST} \\ &= AAB + AC(\overline{A} + B) + \overline{B}AB + \overline{B}C(\overline{A} + B) && \text{DIST} \\ &= AB + AC\overline{A} + ACB + 0 \cdot A + \overline{B}C\overline{A} + \overline{B}CB && \text{DIST e IDENT} \\ &= AB + ABC + C \cdot 0 + 0 + \overline{A}\overline{B}C + C \cdot 0 && \text{IDENT e ASSOC} \\ &= AB + \overline{A}\overline{B}C && \text{AUX} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}\overline{A} \cdot B(\overline{D} + D \cdot \overline{C}) + (A + D \cdot \overline{A} \cdot C) \cdot B &= \overline{A}B(\overline{D} + \overline{C}) + (A + DC) \cdot B && \text{AUX} \\ &= \overline{A}B\overline{D} + \overline{A}B\overline{C} + AB + DCB && \text{DIST} \\ &= B(A + \overline{A}\overline{D}) + \overline{A}B\overline{C} + BCD && \text{DIST} \\ &= B(A + \overline{D}) + \overline{A}B\overline{C} + BCD && \text{AUX} \\ &= BA + B\overline{D} + \overline{A}B\overline{C} + BCD && \text{DIST} \\ &= B(A + \overline{A}\overline{C}) + B(D + CD) && \text{DIST} \\ &= B(A + \overline{C}) + B(\overline{D} + C) && \text{AUX} \\ &= BA + B\overline{C} + B\overline{D} + BC && \text{DIST} \\ &= BA + B\overline{D} + B(\overline{C} + C) && \text{DIST} \\ &= BA + B\overline{D} + B && \text{IDENT} \\ &= B + B\overline{D} && \text{AUX} \\ &= B && \text{AUX}\end{aligned}$$